



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN MICROELECTRÓNICA

DISEÑO LÓGICO

Simulación y Diseño de una Máquina de Estados

Detección de la palabra “casa”

Alumno: Agustín Galdeman

Fecha: 14 de abril de 2025

Buenos Aires, Argentina

Introducción

En este documento se presenta el diseño e implementación de una máquina de estados finita (FSM) en Verilog capaz de detectar cuántas veces aparece la palabra “**casa**” en un flujo secuencial de caracteres. La entrada está formada exclusivamente por los siguientes símbolos: las letras minúsculas del alfabeto español (incluyendo la letra “ñ”) y el espacio vacío. Cada símbolo se representa como un número de 5 bits.

Codificación de símbolos

Dado que hay 27 letras (de la “a” a la “z” incluyendo la “ñ”) más el espacio, se utilizan 28 símbolos codificados con 5 bits. Una posible asignación es la siguiente:

Símbolo	Valor (decimal)	Símbolo	Valor (decimal)
a	1	ñ	15
b	2	o	16
c	3	p	17
d	4	q	18
e	5	r	19
f	6	s	20
g	7	t	21
h	8	u	22
i	9	v	23
j	10	w	24
k	11	x	25
l	12	y	26
m	13	z	27
n	14	espacio	0

Definición de estados

La FSM tiene 5 estados definidos para reconocer la secuencia “casa”:

- **IDLE (0)**: Estado inicial.
- **S1 (1)**: Se ha leído una **c**.
- **S2 (2)**: Se ha leído **ca**.
- **S3 (3)**: Se ha leído **cas**.
- **S4 (4)**: Se ha leído **casa**, se incrementa el contador.

Transiciones de estado

- Desde **IDLE**:
 - Si se lee **c**, se pasa a **S1**.
 - Otro símbolo: se permanece en **IDLE**.
- Desde **S1**:
 - Si se lee **a**, se pasa a **S2**.
 - Si se lee **c**, se permanece en **S1**.
 - Otro símbolo: se vuelve a **IDLE**.
- Desde **S2**:
 - Si se lee **s**, se pasa a **S3**.
 - Si se lee **c**, se vuelve a **S1**.
 - Otro símbolo: se vuelve a **IDLE**.
- Desde **S3**:
 - Si se lee **a**, se pasa a **S4**.
 - Si se lee **c**, se vuelve a **S1**.
 - Otro símbolo: se vuelve a **IDLE**.
- Desde **S4**:
 - Se incrementa el contador.
 - Si se lee **c**, se pasa a **S1**.
 - Otro símbolo: se vuelve a **IDLE**.

Explicación del código

Entradas y salidas

- `clk`: señal de reloj.
- `reset`: reinicia el estado de la máquina y el contador.
- `simbolo [4:0]`: símbolo de entrada (codificado).
- `contador [31:0]`: salida que contabiliza cuántas veces se detectó 'casa'.

Estados definidos

Se utilizan cinco estados codificados con 3 bits:

- **IDLE (0)**: estado inicial.
- **S1 (1)**: se ha leído la letra 'c'.
- **S2 (2)**: se leyó 'ca'.
- **S3 (3)**: se ha leído 'cas'.
- **S4 (4)**: se leyó 'casa'.

Codificación de letras

Para simplificar, se definen solo los símbolos necesarios:

- `A = 5'd1`
- `C = 5'd3`
- `S = 5'd20`

Bloque secuencial

El siguiente bloque actualiza el estado y el contador:

```
1 always @(posedge clk or posedge reset) begin
2     if (reset) begin
3         estado <= IDLE;
4         contador <= 0;
5     end else begin
6         estado <= proximo_estado;
7         if (proximo_estado == S4 && estado != S4)
8             contador <= contador + 1;
9     end
10 end
```

Explicación:

- Si se activa `reset`, se reinicia el sistema.
- En cada flanco positivo de `clk`, se actualiza el estado.
- Si se entra en el estado `S4`, se incrementa el contador.

Lógica combinacional de transición

Este bloque determina el próximo estado a partir del estado actual y el símbolo recibido:

```
1 always @(*) begin
2     case (estado)
3         IDLE: proximo_estado = (simbolo == C) ? S1 : IDLE;
4         S1: proximo_estado = (simbolo == A) ? S2 :
5             (simbolo == C) ? S1 : IDLE;
6         S2: proximo_estado = (simbolo == S) ? S3 :
7             (simbolo == C) ? S1 : IDLE;
8         S3: proximo_estado = (simbolo == A) ? S4 :
9             (simbolo == C) ? S1 : IDLE;
10        S4: proximo_estado = (simbolo == C) ? S1 : IDLE;
11        default: proximo_estado = IDLE;
12    endcase
13 end
```

Descripción de transiciones:

- Si el símbolo coincide con la siguiente letra esperada, se avanza.
- Si se recibe una 'c' fuera de lugar, se reinicia desde `S1`.
- Cualquier otro símbolo no válido reinicia al estado `IDLE`.

Simulación funcional de la máquina de estados

Para verificar el funcionamiento del módulo `detector_casa`, se realizó una simulación temporal del sistema utilizando la librería GTKWave de Python. Se graficó el comportamiento mediante `matplotlib`.

Secuencia de entrada

Se utilizó la siguiente secuencia codificada:

c a s a c a s a x x c a s a

Estrategia de simulación

1. Cada letra fue representada por un valor de 5 bits:
 - $c = 3$, $a = 1$, $s = 20$, $x = 25$
2. Se programó la lógica de transición de la FSM manualmente:
 - Si el símbolo era el esperado, se avanzaba al siguiente estado.
 - Si se alcanzaba el estado `S4`, se incrementaba el contador.
3. Se graficaron tres señales clave:
 - El símbolo leído en cada ciclo.
 - El estado actual de la FSM.
 - El valor acumulado del contador.

 


Figura 1: Simulación funcional del detector de la palabra “casa”.

Por último se adjunta el resultado de la simulación obtenida mediante el testbench entregado. Se utilizó EDAPlayground con Icarus Verilog 12.0 y la siguiente opción de compilador:

–Wall–g2012

para compilar y simular el módulo. Para su visualización se usó EPWave.

